

Condensatore:

un bipolo, perché a due terminali.

dinamico, perché nella relazione tensione corrente le grandezze variano nel tempo e compaiono le operazioni di derivata e integrale

passivo, perché non è in grado di generare energia elettrica da sé e la sua caratteristica esterna passa dall'origine

lineare, se la sua caratteristica esterna è una retta passante dall'origine nel piano "carica- q -d.p."

con memoria, perché la sua tensione dipende dalla tensione negli istanti precedenti.

inerziale rispetto alla tensione, perché non ammette variazioni finite in tempi infinitesimi della tensione ai suoi capi.

conservativo, perché immagazzina energia tramite le cariche accumulate sulle sue armature (quindi nel campo elettrico tra esse) e può cederla al resto del circuito.

Induttore:

bipolo, perché ha due terminali

dinamico, perché nella relazione tensione corrente le grandezze variano nel tempo e compaiono le operazioni di derivata e integrale

passivo, perché non è in grado di generare energia elettrica da sé e la sua caratteristica elettrica passa dall'origine

lineare, se la sua caratteristica esterna è una retta passante dall'origine nel piano "flusso campo magnetico - corrente"

con memoria, perché la sua corrente dipende dalla Tensione negli istanti precedenti.

inerziale rispetto alla corrente, perché non ammette variazioni finite


in tempi infinitesimi della corrente che li attraversa

conservativo, perché immagazzina energia nel campo magnetico
Tra i suoi avvolgimenti e può cederla al resto del circuito.

Tensione e corrente:

INDUTTIVO

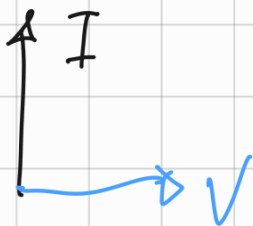Tensione in anticipo rispetto alla corrente (90°)



CAPACITIVO

Tensione in ritardo // //